

グループ	シリーズ・タイプ	製品名	特性	S/パラメータ	等価回路モデル			
					簡易モデル		詳細モデル	直流置換モデル
					Touchstone	PDF	SPICE	SPICE
一般グレード 電源回路用	SLF10145	SLF10145T-100M2R5-PF	L=10uH at 1kHz	✓	✓	✓	お問合せ	✓
一般グレード 電源回路用	SLF10145	SLF10145T-150M2R2-PF	L=15uH at 1kHz	✓	✓	✓	お問合せ	✓
一般グレード 電源回路用	SLF10145	SLF10145T-220M1R9-PF	L=22uH at 1kHz	✓	✓	✓	お問合せ	✓
一般グレード 電源回路用	SLF10145	SLF10145T-330M1R6-PF	L=33uH at 1kHz	✓	✓	✓	お問合せ	✓
一般グレード 電源回路用	SLF10145	SLF10145T-470M1R4-PF	L=47uH at 1kHz	✓	✓	✓	お問合せ	✓
一般グレード 電源回路用	SLF10145	SLF10145T-680M1R2-PF	L=68uH at 1kHz	✓	✓	✓	お問合せ	✓
一般グレード 電源回路用	SLF10145	SLF10145T-101M1R0-PF	L=100uH at 1kHz	✓	✓	✓	お問合せ	✓
一般グレード 電源回路用	SLF10145	SLF10145T-151MR79-PF	L=150uH at 1kHz	✓	✓	✓	お問合せ	✓
一般グレード 電源回路用	SLF10145	SLF10145T-221MR65-PF	L=220uH at 1kHz	✓	✓	✓	お問合せ	✓
一般グレード 電源回路用	SLF10145	SLF10145T-331MR54-PF	L=330uH at 1kHz	✓	✓	✓	お問合せ	✓
一般グレード 電源回路用	SLF10145	SLF10145T-471MR47-PF	L=470uH at 1kHz	✓	✓	✓	お問合せ	✓
一般グレード 電源回路用	SLF10145	SLF10145T-681MR38-PF	L=680uH at 1kHz	✓	✓	✓	お問合せ	✓
一般グレード 電源回路用	SLF10145	SLF10145T-102MR29-PF	L=1000uH at 1kHz	✓	✓	✓	お問合せ	✓
一般グレード 電源回路用	SLF10145	SLF10145T-152MR22-PF	L=1500uH at 1kHz	✓	✓	✓	お問合せ	✓
一般グレード 電源回路用	SLF10165	SLF10165T-1R5N6R83PF	L=1.5uH at 100kHz	✓	✓	✓	お問合せ	✓
一般グレード 電源回路用	SLF10165	SLF10165T-2R2N6R33PF	L=2.2uH at 100kHz	✓	✓	✓	お問合せ	✓
一般グレード 電源回路用	SLF10165	SLF10165T-3R3N5R83PF	L=3.3uH at 100kHz	✓	✓	✓	お問合せ	✓
一般グレード 電源回路用	SLF10165	SLF10165T-4R7N4R73PF	L=4.7uH at 100kHz	✓	✓	✓	お問合せ	✓
一般グレード 電源回路用	SLF10165	SLF10165T-6R8N4R33PF	L=6.8uH at 100kHz	✓	✓	✓	お問合せ	✓
一般グレード 電源回路用	SLF10165	SLF10165T-100M3R83PF	L=10uH at 100kHz	✓	✓	✓	お問合せ	✓
一般グレード 電源回路用	SLF10165	SLF10165T-150M3R13PF	L=15uH at 100kHz	✓	✓	✓	お問合せ	✓
一般グレード 電源回路用	SLF10165	SLF10165T-220M2R43PF	L=22uH at 100kHz	✓	✓	✓	お問合せ	✓
一般グレード 電源回路用	SLF12555	SLF12555T-6R0N3R6-PF	L=6uH at 1kHz	✓	✓	✓	お問合せ	✓
一般グレード 電源回路用	SLF12555	SLF12555T-100M3R4-PF	L=10uH at 1kHz	✓	✓	✓	お問合せ	✓
一般グレード 電源回路用	SLF12555	SLF12555T-150M2R8-PF	L=15uH at 1kHz	✓	✓	✓	お問合せ	✓
一般グレード 電源回路用	SLF12555	SLF12555T-220M2R3-PF	L=22uH at 1kHz	✓	✓	✓	お問合せ	✓
一般グレード 電源回路用	SLF12555	SLF12555T-330M1R9-PF	L=33uH at 1kHz	✓	✓	✓	お問合せ	✓
一般グレード 電源回路用	SLF12555	SLF12555T-470M1R6-PF	L=47uH at 1kHz	✓	✓	✓	お問合せ	✓
一般グレード 電源回路用	SLF12555	SLF12555T-680M1R3-PF	L=68uH at 1kHz	✓	✓	✓	お問合せ	✓
一般グレード 電源回路用	SLF12555	SLF12555T-101M1R1-PF	L=100uH at 1kHz	✓	✓	✓	お問合せ	✓
一般グレード 電源回路用	SLF12555	SLF12555T-151MR88-PF	L=150uH at 1kHz	✓	✓	✓	お問合せ	✓
一般グレード 電源回路用	SLF12555	SLF12555T-221MR72-PF	L=220uH at 1kHz	✓	✓	✓	お問合せ	✓
一般グレード 電源回路用	SLF12555	SLF12555T-331MR59-PF	L=330uH at 1kHz	✓	✓	✓	お問合せ	✓
一般グレード 電源回路用	SLF12555	SLF12555T-471MR49-PF	L=470uH at 1kHz	✓	✓	✓	お問合せ	✓
一般グレード 電源回路用	SLF12555	SLF12555T-681MR43-PF	L=680uH at 1kHz	✓	✓	✓	お問合せ	✓
一般グレード 電源回路用	SLF12555	SLF12555T-102MR34-PF	L=1000uH at 1kHz	✓	✓	✓	お問合せ	✓
一般グレード 電源回路用	SLF12555	SLF12555T-152MR29-PF	L=1500uH at 1kHz	✓	✓	✓	お問合せ	✓
一般グレード 電源回路用	SLF12565	SLF12565T-2R0N6R2-PF	L=2uH at 1kHz	✓	✓	✓	お問合せ	✓
一般グレード 電源回路用	SLF12565	SLF12565T-4R2N5R5-PF	L=4.2uH at 1kHz	✓	✓	✓	お問合せ	✓
一般グレード 電源回路用	SLF12565	SLF12565T-7R0N5R0-PF	L=7uH at 1kHz	✓	✓	✓	お問合せ	✓
一般グレード 電源回路用	SLF12565	SLF12565T-100M4R8-PF	L=10uH at 1kHz	✓	✓	✓	お問合せ	✓
一般グレード 電源回路用	SLF12565	SLF12565T-150M4R2-PF	L=15uH at 1kHz	✓	✓	✓	お問合せ	✓
一般グレード 電源回路用	SLF12565	SLF12565T-220M3R5-PF	L=22uH at 1kHz	✓	✓	✓	お問合せ	✓
一般グレード 電源回路用	SLF12565	SLF12565T-330M2R8-PF	L=33uH at 1kHz	✓	✓	✓	お問合せ	✓
一般グレード 電源回路用	SLF12565	SLF12565T-470M2R4-PF	L=47uH at 1kHz	✓	✓	✓	お問合せ	✓
一般グレード 電源回路用	SLF12565	SLF12565T-680M2R0-PF	L=68uH at 1kHz	✓	✓	✓	お問合せ	✓
一般グレード 電源回路用	SLF12565	SLF12565T-101M1R6-PF	L=100uH at 1kHz	✓	✓	✓	お問合せ	✓
一般グレード 電源回路用	SLF12565	SLF12565T-152M1R0-PF	L=150uH at 1kHz	✓	✓	✓	お問合せ	✓
一般グレード 電源回路用	SLF12575	SLF12575T-1R2N8R2-PF	L=1.2uH at 1kHz	✓	✓	✓	お問合せ	✓
一般グレード 電源回路用	SLF12575	SLF12575T-2R7N7R0-PF	L=2.7uH at 1kHz	✓	✓	✓	お問合せ	✓
一般グレード 電源回路用	SLF12575	SLF12575T-3R9N6R7-PF	L=3.9uH at 1kHz	✓	✓	✓	お問合せ	✓
一般グレード 電源回路用	SLF12575	SLF12575T-5R6N6R3-PF	L=5.6uH at 1kHz	✓	✓	✓	お問合せ	✓
一般グレード 電源回路用	SLF12575	SLF12575T-6R8N5R9-PF	L=6.8uH at 1kHz	✓	✓	✓	お問合せ	✓
一般グレード 電源回路用	SLF12575	SLF12575T-100M5R4-PF	L=10uH at 1kHz	✓	✓	✓	お問合せ	✓
一般グレード 電源回路用	SLF12575	SLF12575T-150M4R7-PF	L=15uH at 1kHz	✓	✓	✓	お問合せ	✓
一般グレード 電源回路用	SLF12575	SLF12575T-220M4R0-PF	L=22uH at 1kHz	✓	✓	✓	お問合せ	✓
一般グレード 電源回路用	SLF12575	SLF12575T-330M3R2-PF	L=33uH at 1kHz	✓	✓	✓	お問合せ	✓
一般グレード 電源回路用	SLF12575	SLF12575T-470M2R7-PF	L=47uH at 1kHz	✓	✓	✓	お問合せ	✓
一般グレード 電源回路用	SLF12575	SLF12575T-680M2R0-PF	L=68uH at 1kHz	✓	✓	✓	お問合せ	✓
一般グレード 電源回路用	SLF12575	SLF12575T-101M1R9-PF	L=100uH at 1kHz	✓	✓	✓	お問合せ	✓
一般グレード 電源回路用	SLF12575	SLF12575T-151M1R5-PF	L=150uH at 1kHz	✓	✓	✓	お問合せ	✓
一般グレード 電源回路用	SLF12575	SLF12575T-221M1R3-PF	L=220uH at 1kHz	✓	✓	✓	お問合せ	✓
一般グレード 電源回路用	LTF5022	LTF5022T-1R2N4R2-LC	L=1.2uH at 100kHz	✓	✓	✓	お問合せ	✓
一般グレード 電源回路用	LTF5022	LTF5022T-1R5N3R6-LC	L=1.5uH at 100kHz	✓	✓	✓	お問合せ	✓
一般グレード 電源回路用	LTF5022	LTF5022T-1R8N3R6-LC	L=1.8uH at 100kHz	✓	✓	✓	お問合せ	✓
一般グレード 電源回路用	LTF5022	LTF5022T-2R2N3R2-LC	L=2.2uH at 100kHz	✓	✓	✓	お問合せ	✓
一般グレード 電源回路用	LTF5022	LTF5022T-3R3N2R5-LC	L=3.3uH at 100kHz	✓	✓	✓	お問合せ	✓
一般グレード 電源回路用	LTF5022	LTF5022T-4R7N2R0-LC	L=4.7uH at 100kHz	✓	✓	✓	お問合せ	✓
一般グレード 電源回路用	LTF5022	LTF5022T-6R8N1R6-LC	L=6.8uH at 100kHz	✓	✓	✓	お問合せ	✓
一般グレード 電源回路用	LTF5022	LTF5022T-100M1R4-LC	L=10uH at 100kHz	✓	✓	✓	お問合せ	✓
一般グレード 電源回路用	LTF5022	LTF5022T-220M9R8-LC	L=22uH at 100kHz	✓	✓	✓	お問合せ	✓
一般グレード 電源回路用	LTF5022	LTF5022T-101MR45-LC	L=100uH at 100kHz	✓	✓	✓	お問合せ	✓
一般グレード 電源回路用	RLF7030	RLF7030T-1R0N6R4	L=1uH at 100kHz	✓	✓	✓	お問合せ	✓
一般グレード 電源回路用	RLF7030	RLF7030T-1R5N6R1	L=1.5uH at 100kHz	✓	✓	✓	お問合せ	✓
一般グレード 電源回路用	RLF7030	RLF7030T-2R2M5R4	L=2.2uH at 100kHz	✓	✓	✓	お問合せ	✓
一般グレード 電源回路用	RLF7030	RLF7030T-3R3M4R1	L=3.3uH at 100kHz	✓	✓	✓	お問合せ	✓
一般グレード 電源回路用	RLF7030	RLF7030T-4R7M3R4	L=4.7uH at 100kHz	✓	✓	✓	お問合せ	✓
一般グレード 電源回路用	RLF7030	RLF7030T-6R8M2R8	L=6.8uH at 100kHz	✓	✓	✓	お問合せ	✓
一般グレード 電源回路用	RLF12545	RLF12545T-1R9N100-PF	L=1.9uH at 100kHz	✓	✓	✓	お問合せ	✓
一般グレード 電源回路用	RLF12545	RLF12545T-2R7N8R7-PF	L=2.7uH at 100kHz	✓	✓	✓	お問合せ	✓
一般グレード 電源回路用	RLF12545	RLF12545T-4R2N6R5-PF	L=4.2uH at 100kHz	✓	✓	✓	お問合せ	✓
一般グレード 電源回路用	RLF12545	RLF12545T-5R6N6R1-PF	L=5.6uH at 100kHz	✓	✓	✓	お問合せ	✓
一般グレード 電源回路用	RLF12545	RLF12545T-7R8N5R4-PF	L=7.8uH at 100kHz	✓	✓	✓	お問合せ	✓
一般グレード 電源回路用	RLF12545	RLF12545T-100M5R1-PF	L=10uH at 100kHz	✓	✓	✓	お問合せ	✓
一般グレード 電源回路用	RLF12560	RLF12560T-1R0N140	L=1uH at 100kHz	✓	✓	✓	お問合せ	✓
一般グレード 電源回路用	RLF12560	RLF12560T-1R9N120	L=1.9uH at 100kHz	✓	✓	✓	お問合せ	✓
一般グレード 電源回路用	RLF12560	RLF12560T-2R7N110	L=2.7uH at 100kHz	✓	✓	✓	お問合せ	✓
一般グレード 電源回路用	RLF12560	RLF12560T-4R2N100	L=4.2uH at 100kHz	✓	✓	✓	お問合せ	✓
一般グレード 電源回路用	RLF12560	RLF12560T-5R6N9R2	L=5.6uH at 100kHz	✓	✓	✓	お問合せ	✓
一般グレード 電源回路用	RLF12560	RLF12560T-7R8N8R2	L=7.8uH at 100kHz	✓	✓	✓	お問合せ	✓
一般グレード 電源回路用	RLF12560	RLF12560T-100M7R5	L=10uH at 100kHz	✓	✓	✓	お問合せ	✓

グループ	シリーズ・タイプ	製品名	特性	Sパラメータ	等価回路モデル			
					簡易モデル		詳細モデル	直流置換モデル
					Touchstone	PDF	SPICE	SPICE
車載グレード 電源回路用	LTF3020-D	LTF3020T-6R8N-D	L=6.8uH at 1MHz	-	✓	✓	お問合せ	✓
車載グレード 電源回路用	LTF3020-D	LTF3020T-100M-D	L=10uH at 1MHz	-	✓	✓	お問合せ	✓
車載グレード 電源回路用	LTF3020-D	LTF3020T-150M-D	L=15uH at 1MHz	-	✓	✓	お問合せ	✓
車載グレード 電源回路用	LTF3020-D	LTF3020T-220M-D	L=22uH at 1MHz	-	✓	✓	お問合せ	✓
車載グレード 電源回路用	LTF3020-D	LTF3020T-330M-D	L=33uH at 1MHz	-	✓	✓	お問合せ	✓
車載グレード 電源回路用	LTF3020-D	LTF3020T-560M-D	L=56uH at 1MHz	-	✓	✓	お問合せ	✓
車載グレード 電源回路用	LTF4022-D	LTF4022T-1R2N-D	L=1.2uH at 1MHz	-	✓	✓	お問合せ	✓
車載グレード 電源回路用	LTF4022-D	LTF4022T-1R8N-D	L=1.8uH at 1MHz	-	✓	✓	お問合せ	✓
車載グレード 電源回路用	LTF4022-D	LTF4022T-2R2N-D	L=2.2uH at 1MHz	-	✓	✓	お問合せ	✓
車載グレード 電源回路用	LTF4022-D	LTF4022T-3R3N-D	L=3.3uH at 1MHz	-	✓	✓	お問合せ	✓
車載グレード 電源回路用	LTF4022-D	LTF4022T-4R7N-D	L=4.7uH at 1MHz	-	✓	✓	お問合せ	✓
車載グレード 電源回路用	LTF4022-D	LTF4022T-6R8N-D	L=6.8uH at 1MHz	-	✓	✓	お問合せ	✓
車載グレード 電源回路用	LTF4022-D	LTF4022T-100M-D	L=10uH at 1MHz	-	✓	✓	お問合せ	✓
車載グレード 電源回路用	LTF4022-D	LTF4022T-220M-D	L=22uH at 1MHz	-	✓	✓	お問合せ	✓
車載グレード 電源回路用	LTF4022-D	LTF4022T-330M-D	L=33uH at 1MHz	-	✓	✓	お問合せ	✓
車載グレード 電源回路用	LTF4022-D	LTF4022T-470M-D	L=47uH at 1MHz	-	✓	✓	お問合せ	✓
車載グレード 電源回路用	LTF4022-D	LTF4022T-560M-D	L=56uH at 1MHz	-	✓	✓	お問合せ	✓
車載グレード 電源回路用	LTF5022-D	LTF5022T-1R2N3R4-D	L=1.2uH at 100kHz	-	✓	✓	お問合せ	✓
車載グレード 電源回路用	LTF5022-D	LTF5022T-1R8N3R1-D	L=1.8uH at 100kHz	-	✓	✓	お問合せ	✓
車載グレード 電源回路用	LTF5022-D	LTF5022T-2R2N2R8-D	L=2.2uH at 100kHz	-	✓	✓	お問合せ	✓
車載グレード 電源回路用	LTF5022-D	LTF5022T-3R3N2R5-D	L=3.3uH at 100kHz	-	✓	✓	お問合せ	✓
車載グレード 電源回路用	LTF5022-D	LTF5022T-4R7N2R0-D	L=4.7uH at 100kHz	-	✓	✓	お問合せ	✓
車載グレード 電源回路用	LTF5022-D	LTF5022T-6R8N1R7-D	L=6.8uH at 100kHz	-	✓	✓	お問合せ	✓
車載グレード 電源回路用	LTF5022-D	LTF5022T-100M1R3-D	L=10uH at 100kHz	-	✓	✓	お問合せ	✓
車載グレード 電源回路用	LTF5022-D	LTF5022T-220MR95-D	L=22uH at 100kHz	-	✓	✓	お問合せ	✓
車載グレード 電源回路用	LTF5022-D	LTF5022T-330MR77-D	L=33uH at 100kHz	-	✓	✓	お問合せ	✓
車載グレード 電源回路用	LTF5022-D	LTF5022T-470MR66-D	L=47uH at 100kHz	-	✓	✓	お問合せ	✓
車載グレード 電源回路用	LTF5022-D	LTF5022T-101MR45-D	L=100uH at 100kHz	-	✓	✓	お問合せ	✓
車載グレード 電源回路用	HPL758040F	HPL758040FR22MRD3P	L=220nH at 100kHz	-	✓	✓	お問合せ	✓
車載グレード 電源回路用	HPL758040F	HPL758040FR33MRD3P	L=330nH at 100kHz	-	✓	✓	お問合せ	✓
車載グレード 電源回路用	RLF7030-T	RLF7030T-1R0N6R4-T	L=1uH at 100kHz	✓	✓	✓	お問合せ	✓
車載グレード 電源回路用	RLF7030-T	RLF7030T-1R5N6R1-T	L=1.5uH at 100kHz	✓	✓	✓	お問合せ	✓
車載グレード 電源回路用	RLF7030-T	RLF7030T-2R2M5R4-T	L=2.2uH at 100kHz	✓	✓	✓	お問合せ	✓
車載グレード 電源回路用	RLF7030-T	RLF7030T-3R3M4R1-T	L=3.3uH at 100kHz	✓	✓	✓	お問合せ	✓
車載グレード 電源回路用	RLF7030-T	RLF7030T-4R7M3R4-T	L=4.7uH at 100kHz	✓	✓	✓	お問合せ	✓
車載グレード 電源回路用	RLF7030-T	RLF7030T-6R8M2R8-T	L=6.8uH at 100kHz	✓	✓	✓	お問合せ	✓
車載グレード 電源回路用	VLM10555-2H	VLM10555T-1R8M8R8-2H	L=1.8uH at 100kHz	-	✓	✓	お問合せ	✓
車載グレード 電源回路用	VLM10555-2H	VLM10555T-2R5M8R0-2H	L=2.5uH at 100kHz	-	✓	✓	お問合せ	✓
車載グレード 電源回路用	VLM10555-2H	VLM10555T-3R3M7R2-2H	L=3.3uH at 100kHz	-	✓	✓	お問合せ	✓
車載グレード 電源回路用	VLM10555-2H	VLM10555T-4R3M7R2-2H	L=4.3uH at 100kHz	-	✓	✓	お問合せ	✓
車載グレード 電源回路用	VLM10555-3H	VLM10555T-R33M180-3H	L=330nH at 100kHz	-	✓	✓	お問合せ	-
車載グレード 電源回路用	VLM10555-3H	VLM10555T-R45M110-3H	L=450nH at 100kHz	-	✓	✓	お問合せ	-
車載グレード 電源回路用	VLM10555-3H	VLM10555T-R56M120-3H	L=560nH at 100kHz	-	✓	✓	お問合せ	✓
車載グレード 電源回路用	VLM10555-3H	VLM10555T-R70M120-3H	L=700nH at 100kHz	-	✓	✓	お問合せ	-
車載グレード 電源回路用	VLM10555-3H	VLM10555T-1R2M100-3H	L=1.2uH at 100kHz	-	✓	✓	お問合せ	-
車載グレード 電源回路用	VLM13580-D1	VLM13580T-R82M-D1	L=820nH at 100kHz	-	-	-	-	-
車載グレード 電源回路用	VLM13580-D1	VLM13580T-1R5M-D1	L=1.5uH at 100kHz	-	-	-	-	-
車載グレード 電源回路用	VLM13580-D1	VLM13580T-2R2M-D1	L=2.2uH at 100kHz	-	-	-	-	-
車載グレード 電源回路用	VLM13580-D1	VLM13580T-3R3M-D1	L=3.3uH at 100kHz	-	-	-	-	-