

グループ	シリーズ・タイプ	製品名	特性	Sパラメータ	等価回路モデル		
				Touchstone	簡易モデル		詳細モデル
					PDF	SPICE	SPICE
一般グレード 信号ライン用	MMZ1608	MMZ1608F750BTA00	Z =75Ω at 100MHz	✓	✓	✓	✓
一般グレード 信号ライン用	MMZ1608	MMZ1608F121BTA00	Z =120Ω at 100MHz	✓	✓	✓	✓
一般グレード 信号ライン用	MMZ2012	MMZ2012R150ATA00	Z =15Ω at 100MHz	✓	✓	✓	✓
一般グレード 信号ライン用	MMZ2012	MMZ2012R300ATA00	Z =30Ω at 100MHz	✓	✓	✓	✓
一般グレード 信号ライン用	MMZ2012	MMZ2012R600ATA00	Z =60Ω at 100MHz	✓	✓	✓	✓
一般グレード 信号ライン用	MMZ2012	MMZ2012R121ATA00	Z =120Ω at 100MHz	✓	✓	✓	✓
一般グレード 信号ライン用	MMZ2012	MMZ2012R301ATA00	Z =300Ω at 100MHz	✓	✓	✓	✓
一般グレード 信号ライン用	MMZ2012	MMZ2012R601ATA00	Z =600Ω at 100MHz	✓	✓	✓	✓
一般グレード 信号ライン用	MMZ2012	MMZ2012R102ATA00	Z =1000Ω at 100MHz	✓	✓	✓	✓
一般グレード 信号ライン用	MMZ2012	MMZ2012S400ATA00	Z =40Ω at 100MHz	✓	✓	✓	✓
一般グレード 信号ライン用	MMZ2012	MMZ2012S800ATA00	Z =80Ω at 100MHz	✓	✓	✓	✓
一般グレード 信号ライン用	MMZ2012	MMZ2012S121ATA00	Z =120Ω at 100MHz	✓	✓	✓	✓
一般グレード 信号ライン用	MMZ2012	MMZ2012S151ATA00	Z =150Ω at 100MHz	—	—	—	—
一般グレード 信号ライン用	MMZ2012	MMZ2012S181ATA00	Z =180Ω at 100MHz	✓	✓	✓	✓
一般グレード 信号ライン用	MMZ2012	MMZ2012S301ATA00	Z =300Ω at 100MHz	✓	✓	✓	✓
一般グレード 信号ライン用	MMZ2012	MMZ2012S601ATA00	Z =600Ω at 100MHz	✓	✓	✓	✓
一般グレード 信号ライン用	MMZ2012	MMZ2012S102ATA00	Z =1000Ω at 100MHz	✓	✓	✓	✓
一般グレード 信号ライン用	MMZ2012	MMZ2012Y150BT000	Z =15Ω at 100MHz	✓	✓	✓	✓
一般グレード 信号ライン用	MMZ2012	MMZ2012Y300BT000	Z =30Ω at 100MHz	✓	✓	✓	✓
一般グレード 信号ライン用	MMZ2012	MMZ2012Y600BT000	Z =60Ω at 100MHz	✓	✓	✓	✓
一般グレード 信号ライン用	MMZ2012	MMZ2012Y121BT000	Z =120Ω at 100MHz	✓	✓	✓	✓
一般グレード 信号ライン用	MMZ2012	MMZ2012Y301BT000	Z =300Ω at 100MHz	✓	✓	✓	✓
一般グレード 信号ライン用	MMZ2012	MMZ2012Y601BT000	Z =600Ω at 100MHz	✓	✓	✓	✓
一般グレード 信号ライン用	MMZ2012	MMZ2012Y102BT000	Z =1000Ω at 100MHz	✓	✓	✓	✓
一般グレード 信号ライン用	MMZ2012	MMZ2012Y152BT000	Z =1500Ω at 100MHz	✓	✓	✓	✓
一般グレード 信号ライン用	MMZ2012	MMZ2012Y202BT000	Z =2000Ω at 100MHz	✓	✓	✓	✓
一般グレード 信号ライン用	MMZ2012	MMZ2012D800BT000	Z =80Ω at 100MHz	✓	✓	✓	✓
一般グレード 信号ライン用	MMZ2012	MMZ2012D121BT000	Z =120Ω at 100MHz	✓	✓	✓	✓
一般グレード 信号ライン用	MMZ2012	MMZ2012D301BT000	Z =300Ω at 100MHz	✓	✓	✓	✓
一般グレード 電源ライン用	MPZ0402	MPZ0402S100CT000	Z =10Ω at 100MHz	—	—	—	—
一般グレード 電源ライン用	MPZ0402	MPZ0402S100CTF0W	Z =10Ω at 100MHz	—	—	—	—
一般グレード 電源ライン用	MPZ0402	MPZ0402S220CT000	Z =22Ω at 100MHz	—	—	—	—
一般グレード 電源ライン用	MPZ0402	MPZ0402S220CTF0W	Z =22Ω at 100MHz	—	—	—	—
一般グレード 電源ライン用	MPZ0402	MPZ0402S330CT000	Z =33Ω at 100MHz	—	—	—	—
一般グレード 電源ライン用	MPZ0402	MPZ0402S330CTF0W	Z =33Ω at 100MHz	—	—	—	—
一般グレード 電源ライン用	MPZ0603	MPZ0603S220CT000	Z =22Ω at 100MHz	✓	✓	✓	✓
一般グレード 電源ライン用	MPZ0603	MPZ0603S330CT000	Z =33Ω at 100MHz	✓	✓	✓	✓
一般グレード 電源ライン用	MPZ0603	MPZ0603S470CT000	Z =47Ω at 100MHz	✓	✓	✓	✓
一般グレード 電源ライン用	MPZ0603-H	MPZ0603S220HT000	Z =22Ω at 100MHz	✓	✓	✓	✓
一般グレード 電源ライン用	MPZ0603-H	MPZ0603S330HT000	Z =33Ω at 100MHz	✓	✓	✓	✓
一般グレード 電源ライン用	MPZ0603-H	MPZ0603S800HT000	Z =80Ω at 100MHz	✓	✓	✓	✓
一般グレード 電源ライン用	MPZ0603-H	MPZ0603S121HT000	Z =120Ω at 100MHz	✓	✓	✓	✓
一般グレード 電源ライン用	MPZ1005	MPZ1005S100CT000	Z =10Ω at 100MHz	✓	✓	✓	✓
一般グレード 電源ライン用	MPZ1005	MPZ1005S300CT000	Z =30Ω at 100MHz	✓	✓	✓	✓
一般グレード 電源ライン用	MPZ1005	MPZ1005S600CT000	Z =60Ω at 100MHz	✓	✓	✓	✓
一般グレード 電源ライン用	MPZ1005	MPZ1005S121CT000	Z =120Ω at 100MHz	✓	✓	✓	✓
一般グレード 電源ライン用	MPZ1005	MPZ1005Y900CT000	Z =90Ω at 100MHz	✓	✓	✓	✓
一般グレード 電源ライン用	MPZ1005-H	MPZ1005S180HT000	Z =18Ω at 100MHz	✓	—	—	—
一般グレード 電源ライン用	MPZ1005-H	MPZ1005S330HT000	Z =33Ω at 100MHz	✓	✓	✓	✓
一般グレード 電源ライン用	MPZ1005-H	MPZ1005S900HT000	Z =90Ω at 100MHz	✓	✓	✓	✓
一般グレード 電源ライン用	MPZ1005-H	MPZ1005S121HT000	Z =120Ω at 100MHz	✓	✓	✓	✓
一般グレード 電源ライン用	MPZ1005-H	MPZ1005S181HT000	Z =180Ω at 100MHz	✓	✓	✓	✓
一般グレード 電源ライン用	MPZ1005-H	MPZ1005S221HT000	Z =220Ω at 100MHz	✓	✓	✓	✓
一般グレード 電源ライン用	MPZ1005-E	MPZ1005S121ET000	Z =120Ω at 100MHz	✓	✓	✓	✓
一般グレード 電源ライン用	MPZ1005-E	MPZ1005S221ET000	Z =220Ω at 100MHz	✓	✓	✓	✓
一般グレード 電源ライン用	MPZ1005-E	MPZ1005S331ET000	Z =330Ω at 100MHz	✓	✓	✓	✓
一般グレード 電源ライン用	MPZ1005-E	MPZ1005A151ET000	Z =150Ω at 100MHz	✓	✓	✓	✓
一般グレード 電源ライン用	MPZ1005-E	MPZ1005A331ET000	Z =330Ω at 100MHz	✓	✓	✓	✓
一般グレード 電源ライン用	MPZ1005-E	MPZ1005D330ET000	Z =33Ω at 100MHz	✓	✓	✓	✓
一般グレード 電源ライン用	MPZ1005-E	MPZ1005D750ET000	Z =75Ω at 100MHz	✓	✓	✓	✓
一般グレード 電源ライン用	MPZ1005-E	MPZ1005F330ET000	Z =33Ω at 100MHz	✓	✓	✓	✓
一般グレード 電源ライン用	MPZ1005-E	MPZ1005F470ET000	Z =47Ω at 100MHz	✓	✓	✓	✓
一般グレード 電源ライン用	MPZ1005-V	MPZ1005AFZ150VT000	Z =15Ω at 100MHz	✓	✓	✓	✓
一般グレード 電源ライン用	MPZ1005-V	MPZ1005AFZ300VT000	Z =30Ω at 100MHz	✓	✓	✓	✓
一般グレード 電源ライン用	MPZ1005-N	MPZ1005AFZ100NT000	Z =10Ω at 100MHz	✓	✓	✓	✓
一般グレード 電源ライン用	MPZ1608	MPZ1608B471ATA00	Z =470Ω at 100MHz	✓	✓	✓	✓
一般グレード 電源ライン用	MPZ1608	MPZ1608R391ATA00	Z =390Ω at 100MHz	✓	✓	✓	✓
一般グレード 電源ライン用	MPZ1608	MPZ1608S260ATAH0	Z =26Ω at 100MHz	✓	✓	✓	✓
一般グレード 電源ライン用	MPZ1608	MPZ1608S300ATAH0	Z =30Ω at 100MHz	✓	✓	✓	✓
一般グレード 電源ライン用	MPZ1608	MPZ1608S600ATAH0	Z =60Ω at 100MHz	✓	✓	✓	✓
一般グレード 電源ライン用	MPZ1608	MPZ1608S101ATAH0	Z =100Ω at 100MHz	✓	✓	✓	✓
一般グレード 電源ライン用	MPZ1608	MPZ1608S121ATAH0	Z =120Ω at 100MHz	✓	✓	✓	✓
一般グレード 電源ライン用	MPZ1608	MPZ1608S181ATAH0	Z =180Ω at 100MHz	✓	✓	✓	✓
一般グレード 電源ライン用	MPZ1608	MPZ1608S221ATAH0	Z =220Ω at 100MHz	✓	✓	✓	✓
一般グレード 電源ライン用	MPZ1608	MPZ1608S331ATAH0	Z =330Ω at 100MHz	✓	✓	✓	✓
一般グレード 電源ライン用	MPZ1608	MPZ1608S471ATAH0	Z =470Ω at 100MHz	✓	✓	✓	✓
一般グレード 電源ライン用	MPZ1608	MPZ1608S601ATAH0	Z =600Ω at 100MHz	✓	✓	✓	✓
一般グレード 電源ライン用	MPZ1608	MPZ1608S102ATAH0	Z =1000Ω at 100MHz	✓	✓	✓	✓

グループ	シリーズ・タイプ	製品名	特性	Sパラメータ	等価回路モデル		
					簡易モデル		詳細モデル
				Touchstone	PDF	SPICE	SPICE
車載グレード 電源ライン用	MPZ2012-J	MPZ2012S102JTD25	Z =1000Ω at 100MHz	✓	✓	✓	✓
車載グレード 電源ライン用	MPZ2520	MPZ2520SPH070ATD25	Z =7Ω at 100MHz	✓	—	—	—
車載グレード 電源ライン用	KPZ1608-HR	KPZ1608SHR300ATDH5	Z =30Ω at 100MHz	✓	✓	✓	✓
車載グレード 電源ライン用	KPZ1608-HR	KPZ1608SHR121ATDH5	Z =120Ω at 100MHz	✓	✓	✓	✓
車載グレード 電源ライン用	KPZ1608-HR	KPZ1608SHR221ATD25	Z =220Ω at 100MHz	✓	✓	✓	✓
車載グレード 電源ライン用	KPZ1608-HR	KPZ1608SHR601ATD25	Z =600Ω at 100MHz	✓	✓	✓	✓
車載グレード 電源ライン用	KPZ1608-HR	KPZ1608SHR102ATD25	Z =1000Ω at 100MHz	✓	✓	✓	✓